Eine preiswerte Vorrichtung zur Durchführung quantitativer Leitfähigkeitsexperimente

John W. Havrilla

University of Pittsburgh at Johnstown, PA 15904 Erschienen in "Journal of Chemical Education"

Bearbeitet von Bernd-H. Brand

Häufig sind im Laborbereich von Schule und Universität quantitative
Leitfähigkeitsmessungen vorgesehen, allerdings sind die notwendigen
Leitfähigkeitsapparaturen sehr teuer. Der im folgenden vorgestellte Vorschlag eines
Leitfähigkeitsvorsatzgerätes hat den großen Vorteil, sehr preiswert zu sein und zudem gute
Messwerte zu liefern. Abb. 1 zeigt den schematischen Aufbau der Apparatur, die von einer
9V-Blockbatterie mit Strom versorgt wird. Ein Timerbaustein NE555 erzeugt eine
Rechteckspannung von ca. 1000 Hz, um eine Polarisation der Elektroden zu verhindern. Der
Strom wird mit einem Digitalmultimeter (DMM), das in Serie mit einer der
Leitfähigkeitselektroden geschaltet ist. Die Elektroden bestehen aus Graphit
(Druckbleistiftminen) mit einem Durchmesser von 3,1 mm. Sie werden in Lüsterklemmen
eingeschraubt (Abb. 2), so wird gleichzeitig eine gute Kabelverbindung zur LF-Box
ermöglicht. Die Elektroden werden mit Paraffin überzogen, das am unteren Ente abgelöst
wird, um eine konstante Oberfläche zu erhalten.

Schaltplan der LF-Box

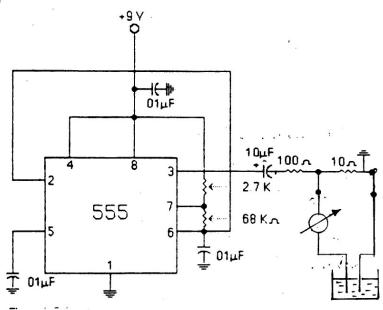


Abb. 1



Stückliste:

Bezeichnung1NE555 (DIP8)3Kondensator (0,01 μF)1Elektrolytkondensator (10 μF)1Widerstand (100 Ω , 1/4 W)1Widerstand (2,7 k Ω , 1/4 W)1Widerstand (68 k Ω , 1/4 W)2Telefonbuchsen (schraubbar)1Passendes Gehäuse1Batterieklips (9V)19V Blockbatterie1DMM (Digitalmultimeter)					
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Bezeichnung			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	NE555 (DIP8)			
1 Widerstand (100Ω , $1/4 W$) 1 Widerstand (10Ω , $1/4 W$) 1 Widerstand ($2,7 k\Omega$, $1/4 W$) 1 Widerstand ($2,7 k\Omega$, $1/4 W$) 2 Telefonbuchsen (schraubbar) 1 Passendes Gehäuse 1 Batterieklips ($9V$) 1 $9V$ Blockbatterie	3	Kondensator (0,01 μF)			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	Elektrolytkondensator (10 μF)			
$ \begin{array}{cccc} 1 & \text{Widerstand } (2,7 \text{ k}\Omega, 1/4 \text{ W}) \\ 1 & \text{Widerstand } (68 \text{ k}\Omega, 1/4 \text{ W}) \\ 2 & \text{Telefonbuchsen (schraubbar)} \\ 1 & \text{Passendes Gehäuse} \\ 1 & \text{Batterieklips (9V)} \\ 1 & \text{9V Blockbatterie} \\ \end{array} $	1	Widerstand (100 Ω , 1/4 W)			
$ \begin{array}{c cccc} & \text{Widerstand } (2,7 \log_2 1/4 \text{ W}) \\ \hline 1 & \text{Widerstand } (68 \text{ k}\Omega, 1/4 \text{ W}) \\ \hline 2 & \text{Telefonbuchsen (schraubbar)} \\ \hline 1 & \text{Passendes Gehäuse} \\ \hline 1 & \text{Batterieklips (9V)} \\ \hline 1 & \text{9V Blockbatterie} \\ \hline \end{array} $	1	Widerstand (10 Ω , 1/4 W)			
2 Telefonbuchsen (schraubbar) 1 Passendes Gehäuse 1 Batterieklips (9V) 1 9V Blockbatterie	1	Widerstand (2,7 k Ω , 1/4 W)			
1 Passendes Gehäuse 1 Batterieklips (9V) 1 9V Blockbatterie	1	Widerstand (68 k Ω , 1/4 W)			
1 Batterieklips (9V) 1 9V Blockbatterie	2	Telefonbuchsen (schraubbar)			
1 9V Blockbatterie	1	Passendes Gehäuse			
2 3. 2.000.000.00	1	Batterieklips (9V)			
1 DMM (Digitalmultimeter)	1	9V Blockbatterie			
	1	DMM (Digitalmultimeter)			



Abb. 2

Einige Messwerte sind in der Tabelle aufgeführt. Der Messbereich des Amperemeters war dabei auf 2 mA gesetzt. Man sollte 20 s warten, bis sich stabile Messwerte eingestellt haben. Die Apparatur kann benutzt werden um zwischen starken und schwachen Elektrolyten sowie Nichtelektrolyten zu unterscheiden. Man kann auch Unterschiede in der Leitfähigkeit von Ca(NO₃)₂ (3 Ionen/mol) und KNO₃ (2 Ionen/mol) dokumentieren. Die besten Ergebnisse erhält man bei geringen Konzentrationen.

Lösung		Konzentration (mol/L)		
		0,05	0,025	0,01
Leitungswasser	0,010	-	-	-
dem. Wasser	0,000	-	-	-
HCl	-	0,282	0,207	0,159
$Ca(NO_3)_2$	-	0,260	0,224	0,176
KNO ₃	-	0,248	0,189	0,126
CH₃COOH	-	0,039	0,027	0,018
NH ₃ (aq)	-	0,026	0,017	0,010

Tabelle Stromstärken (mA) mit der Apparatur gemessen